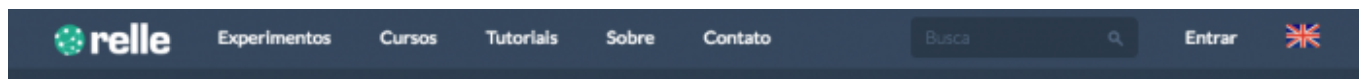


Painel CA

- Clique em 'Acessar' para acessar o experimento



Painel Elétrico CA

Descrição: Estudo das associações em série, paralela e mista em redes de corrente alternada.



Disciplina: Física

Duração: 10 minutos

Tags: associação de resistores

Incorporar: `<object width="100%"`

[Acessar](#)

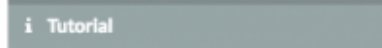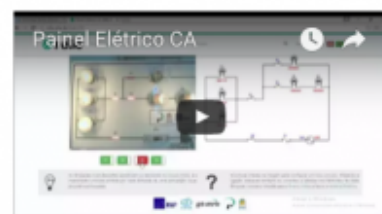

Outros Experimentos



Painel Elétrico CC
Estudo das associações em série, paralela e mista em redes de corrente de contínua.


[Acessar](#)



Painel Elétrico CC 2
Estudo das associações em série, paralela e mista em redes de corrente de contínua.

[Acessar](#)

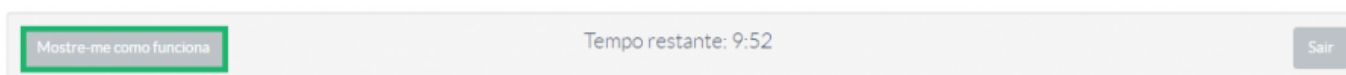- Clique me **Mostre-me como funciona** para acessar o tutorial do experimento.



Painel Elétrico CA





- Clique nas chaves (em vermelho). Após o clique, a chave deverá ficar verde e acionará a chave no circuito remotamente.

Mostre-me como funciona

Tempo restante: 9:25

Sair

Painel Elétrico CA

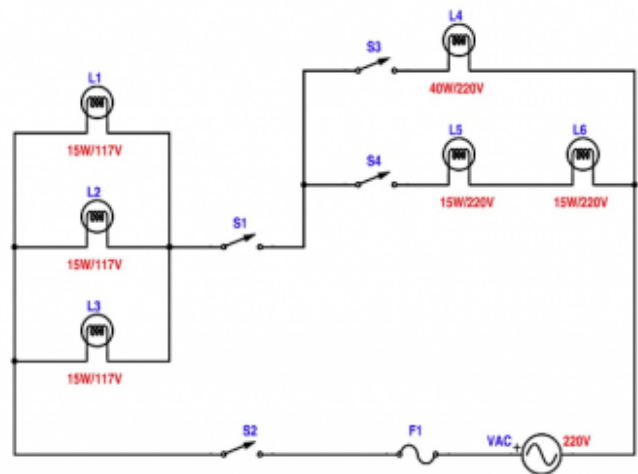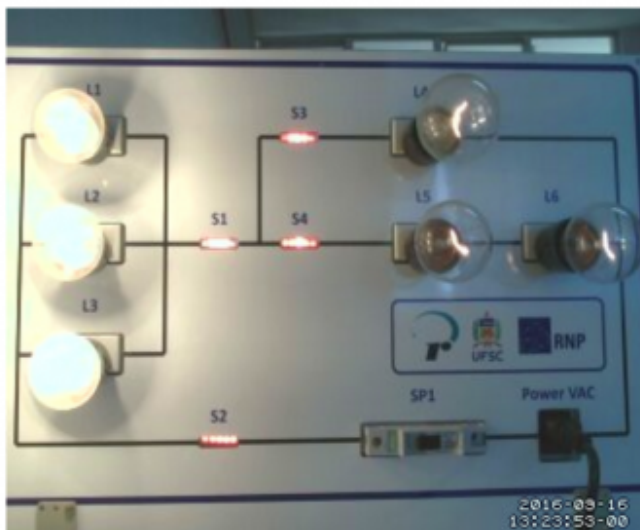

- Para terminar o acesso, clique em “Sair”.
- Você ainda poderá gerar um relatório da experiência. Saiba mais em [Gerar Relatório](#).

From:

<http://docs.relle.ufsc.br/> -

Permanent link:

<http://docs.relle.ufsc.br/doku.php?id=painelca>Last update: **2016/09/28 20:28**